

Nenne das Gesetz für **Stromstärke** im **unverzweigten** Stromkreis! *Im unverzweigten Stromkreis ist die **Stromstärke***

.....

Nenne das Gesetz für **Stromstärke** im **verzweigten** Stromkreis! *Im verzweigten Stromkreis ist die **Gesamtstromstärke***

.....

**Begründe** das Gesetz für **Stromstärke** im **verzweigten** Stromkreis! *Dieses Gesetz gilt, weil sich die **Stromstärke***

.....

Nenne das Gesetz für **Spannung** im **unverzweigten** Stromkreis! *Im unverzweigten Stromkreis ist die **Gesamtspannung***

.....

Nenne das Gesetz für **Spannung** im **verzweigten** Stromkreis! *Im verzweigten Stromkreis ist die **Spannung***

.....

**Warum** wird im **Haushalt** ein **verzweigter** Stromkreis verwendet? **Begründe** mit einem der Gesetze! *Weil alle Geräte*

.....

Nenne das Gesetz für **Stromstärke** im **unverzweigten** Stromkreis! *Im unverzweigten Stromkreis ist die **Stromstärke***

.....

Nenne das Gesetz für **Stromstärke** im **verzweigten** Stromkreis! *Im verzweigten Stromkreis ist die **Gesamtstromstärke***

.....

**Begründe** das Gesetz für **Stromstärke** im **verzweigten** Stromkreis! *Dieses Gesetz gilt, weil sich die **Stromstärke***

.....

Nenne das Gesetz für **Spannung** im **unverzweigten** Stromkreis! *Im unverzweigten Stromkreis ist die **Gesamtspannung***

.....

Nenne das Gesetz für **Spannung** im **verzweigten** Stromkreis! *Im verzweigten Stromkreis ist die **Spannung***

.....

**Warum** wird im **Haushalt** ein **verzweigter** Stromkreis verwendet? **Begründe** mit einem der Gesetze! *Weil alle Geräte*

.....